

- 一、(12

本题得分

分) 填空和选择 ( 每空 1 分 )
- ( 1 ) 进 制为一千的计数器至少应使用 \_\_\_\_\_ 个触发器实现。
- ( 2 ) 集 电极开路门使用时应注意在输出端接 \_\_\_\_\_。
- ( 3 ) 32 选 1 数据选择器有 \_\_\_\_\_ 个选择变量。
- ( 4 ) 函数式  $Y = AB + \overline{BCD}$  , 写出其对偶式  $Y' =$ \_\_\_\_\_。
- ( 5 ) 相同供电电源的 CMOS 门电路与 TTL 门电路相比 , \_\_\_\_\_ 门的噪声容限更大 ;  
\_\_\_\_\_ 门的静态功耗更低。
- ( 6 ) 模数转换时 , 要求能分辨 ADC 输入满量程 0.1% 的变化 , 则至少需要使用 \_\_\_\_\_ 位的 ADC。  
若信号频率为 20kHz , 则要求该 ADC 采样频率至少为 \_\_\_\_\_ kHz。
- ( 7 ) 由与非门构成的基本 RS 触发器 , 其约束条件是 \_\_\_\_\_。
- ( 8 ) 下列器件的信号一定不能和其他输出信号接在一起的是 \_\_\_\_\_。
- ( a ) RAM 的数据信号 ;  
( b ) ROM 的数据信号 ;  
( c ) 74LS138 的输出信号。
- ( 9 ) 下列说法正确的是 \_\_\_\_\_。
- ( a ) 输入悬空时 , TTL 门电路的输入端相当于接低电平 ;  
( b ) 输入悬空时 , CMOS 门电路的输入端相当于接低电平 ;  
( c ) 输入悬空时 , CMOS 门电路的输入端相当于接高电平 ;  
( d ) 实际应用中 , 门电路的输入端应尽量避免悬空。
- ( 10 ) 用万用表测量一个标准 TTL 门电路的输出信号 , 发现其值为 1.5V , 可能的情况有 ( 多选 ) :  
\_\_\_\_\_。
- ( a ) 输出端处于高阻态 ;  
( b ) 两输出信号短接 ;  
( c ) 输出为脉冲信号 ;  
( d ) 驱动门过载。

- 一、
- ( 1 ) 10 ; ( 2 ) 上拉电阻 ; ( 3 ) 5 ;  $(A+B)\overline{B+C+D}$  ; ( 5 ) CMOS , CMOS ; ( 6 ) 10 位 , 40kHz ; ( 7 )  
 $R+S=1$  ; ( 8 ) c ; ( 9 ) d ; ( 10 ) bcd。

- 二、(8 分) 简答题。
- ( 1 ) 画出函数  $F_1$  和  $F_2$  的卡诺图 , 并求出  $F_1$  和  $F_2$  的最简与或式。
- $F_1(A,B,C,D) = \overline{A}\overline{B}D + \overline{A}B + \overline{A}B + ABC$
- $F_2(A,B,C,D) = \sum m(0,1,2,7,11,14,15) + \sum d(8,9,10)$

- ( 2 ) 图 2 中门电路  $G_1$  和  $G_2$  为 TTL 门电路 , 并假设传输门导通电阻可忽略 , 分别填写  $C_1$  和  $C_2$  不同

电平下电压表  $V_1$  和  $V_2$  电压值 ( TTL 门电路输出高电平 3.6V , 输出低电平 0.3V ):

$C_1$  为高电平,  $C_2$  为低电平时,  $V_1 = \underline{\hspace{2cm}} V$ ,  $V_2 = \underline{\hspace{2cm}} V$  ;  
 $C_1$  为低电平,  $C_2$  为高电平时,  $V_1 = \underline{\hspace{2cm}} V$ ,  $V_2 = \underline{\hspace{2cm}} V$  。

 


图 2

二、

$$(1) F_1 = \overline{A}B + A\overline{B} + \overline{A}D \text{ (或 } \overline{B}D \text{)} + AC \text{ (或 } BC \text{)}$$

$$\overline{F}_2 = \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + B\overline{C}$$

AB\CD	00	01	11	10
00		1	1	
01	1	1	1	1
11			1	1
10	1	1	1	1

AB\CD	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	0	1	0
11	0	0	1	1
10	X	X	1	X

( 2 )

$C_1$  为高电平,  $C_2$  为低电平时,  $V_1 = \underline{\hspace{2cm}} 1.4 \underline{\hspace{2cm}} V$ ,  $V_2 = \underline{\hspace{2cm}} 1.4 \underline{\hspace{2cm}} V$  ;  
 $C_1$  为低电平,  $C_2$  为高电平时,  $V_1 = \underline{\hspace{2cm}} 3.6 \underline{\hspace{2cm}} V$ ,  $V_2 = \underline{\hspace{2cm}} 1.4 \underline{\hspace{2cm}} V$  。

三、( 8 分) 设计一个故障显示电路。要求为：

当只有电机 A 发生故障时，故障指示灯 F 以 4Hz 的频率闪烁；当只有电机 B 发生故障时，故障指示灯 F 以 2Hz 的频率闪烁；当电机 A、B 同时发生故障时，故障指示灯 F 常亮；当电机 A、B 均无故障时，故障指示灯 F 灭。

已知时钟信号为 8Hz；用变量 A、B 表示电机状态，“1”表示电机发生故障；用变量 F 表示指示灯状态，“1”表示灯亮。试求：

- ( 1 ) 在图 3 中利用 8Hz 时钟和 2 个 D 触发器得到 4Hz 和 2Hz 的时钟信号；
- ( 2 ) 继续在图 3 中将上述故障显示电路设计实现。


 
 


图 3

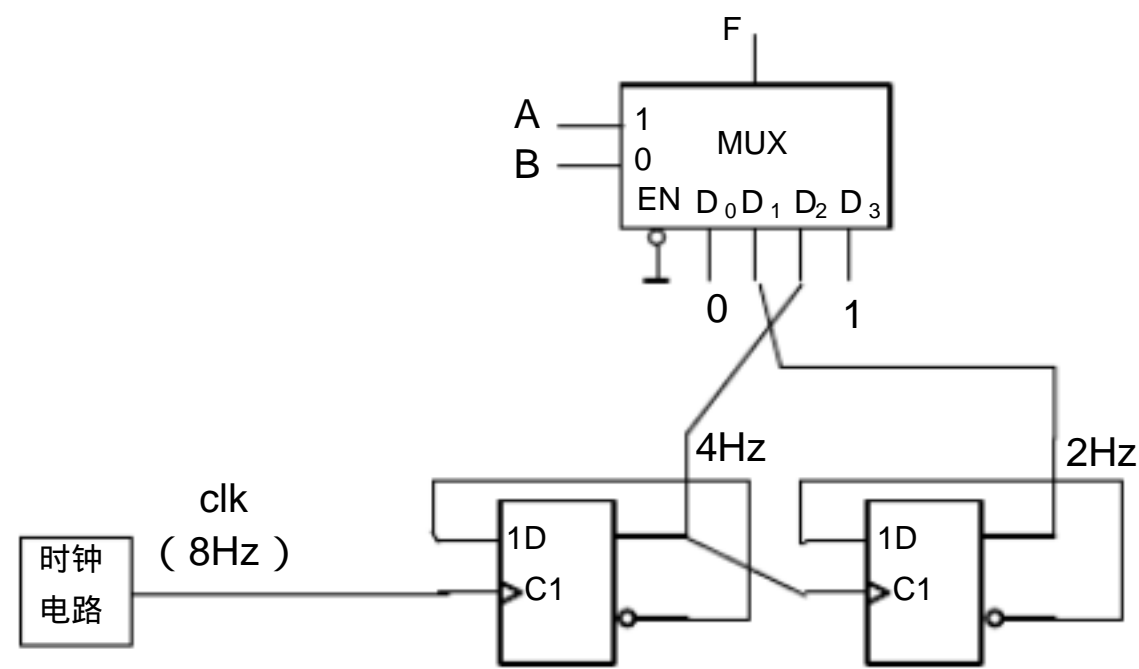

四、（ 8 分 ）简答题

（ 1 ）要实现异步清零的 12 进制计数器，更正下列 verilog 程序的错误。

```
module Cnt0 ( clk, rst, Q );
    input clk, rst;
    output [2:0] Q;
    reg [2:0] Q;

    always@( posedge clk)
    begin
        if ( !rst )
            Q = 0;
        else
            Q = Q + 1'b1;
            if ( Q >= 12 )
                Q = 0;
    end
endmodule
```

（ 2 ）根据下列程序画出完整的状态转换图（要求按照 Q[2]、Q[1]、Q[0] 的顺序表示输出状态）


```
module Cnt1 (clk, rst, Q);
    input clk, rst;
    output [2:0] Q;
    reg [2:0] Q;
    always@( posedge clk )
        if( !rst )
            Q <= 3'b000;
        else
            begin
                Q[0] <= ~Q[0];
                Q[1] <= Q[0]^Q[1];
                Q[2] <= Q[0]^Q[1];
            end
    endmodule
```

四、

( 1 )

- 1) 增加异步清零功能，改成 always@( posedge clk or negedge rst)
- 2) Q 改成  
output [3:0] Q;  
reg [3:0] Q;

( 2 )

 

五、( 8 分) 由 16 进制同步加法计数器 74LS161 和存储器构成的电路如图 5 所示。

- ( 1 ) 将  $D_0$ 、 $D_3$  用  $A_3$ 、 $A_2$ 、 $A_1$ 、 $A_0$  的最小项表示 ( 按  $A_3A_2A_1A_0$  的顺序确定最小项编号 ) ；
- ( 2 ) 画出  $Q_D$ 、 $Q_C$ 、 $Q_B$ 、 $Q_A$  完整的状态转换图 ；
- ( 3 ) 在正常计数循环内， $D_1$ 、 $D_2$  平时输出低电平，当计数器输出为最小值时， $D_1$  输出高电平；当计数达到最大值时， $D_2$  输出高电平，为实现该功能，请直接在图上画出  $D_1$ 、 $D_2$  的阵列。

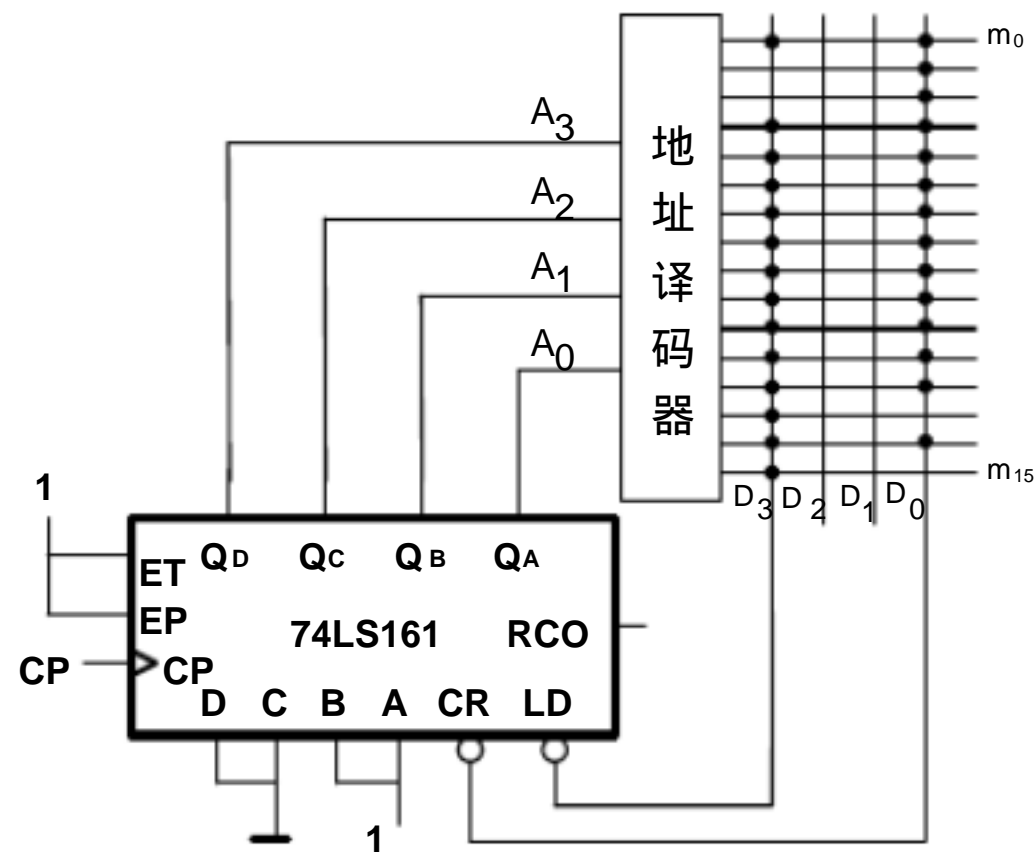


图 5


五、

$$D_0 = \sum ( m_0,m_1,m_2,m_3,m_4,m_5,m_6,m_7,m_8,m_9,m_{10},m_{11},m_{12},m_{14})= \overline{\sum (m_{13},m_{15})}$$

$$D_3 = \sum ( m_0,m_3,m_4,m_5,m_6,m_7,m_8,m_9,m_{10},m_{11},m_{12},m_{13},m_{14},m_{15})= \overline{\sum (m_1,m_2)}$$

状态转换图：

D1 和 D2 阵列如图：

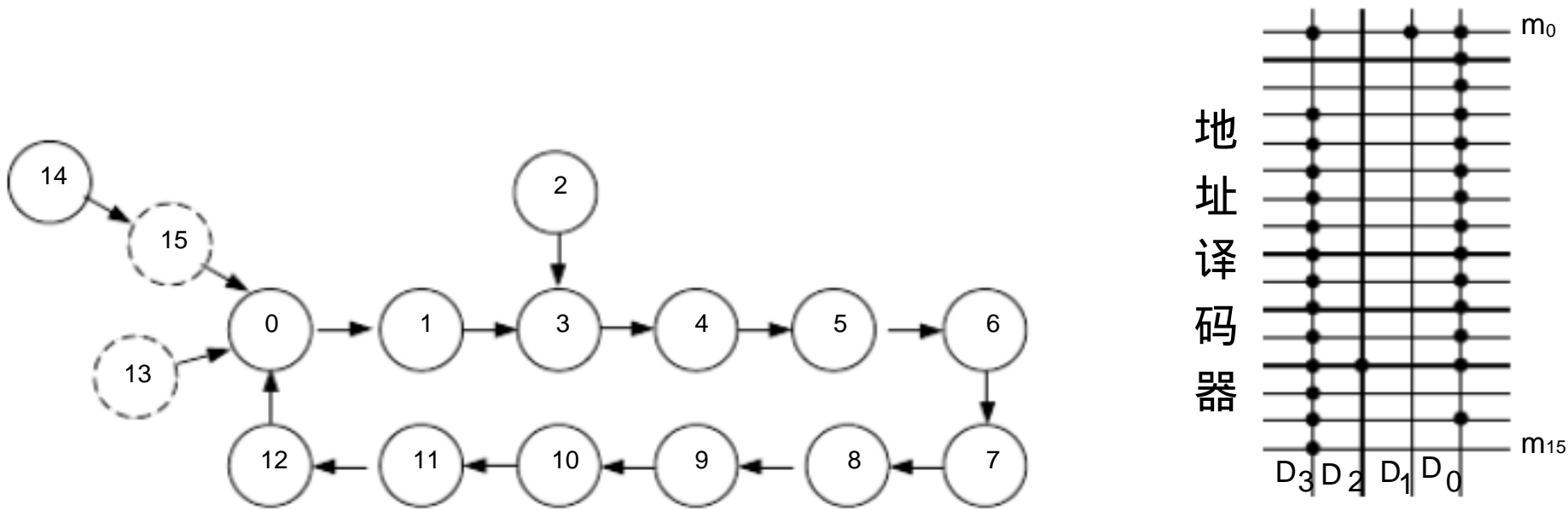

六、（ 8 分）由 2-8 分频异步加法计数器 74LS93 和 555 定时器构成电路如图 6(a)所示：

（ 1 ）写出虚线框内电路的名称；

（ 2 ）CP 时钟信号频率为 20kHz ，假设计数器初态为 0 ，在图 6(b) 中画出  $u_i$ 、 $u_o$  的波形。

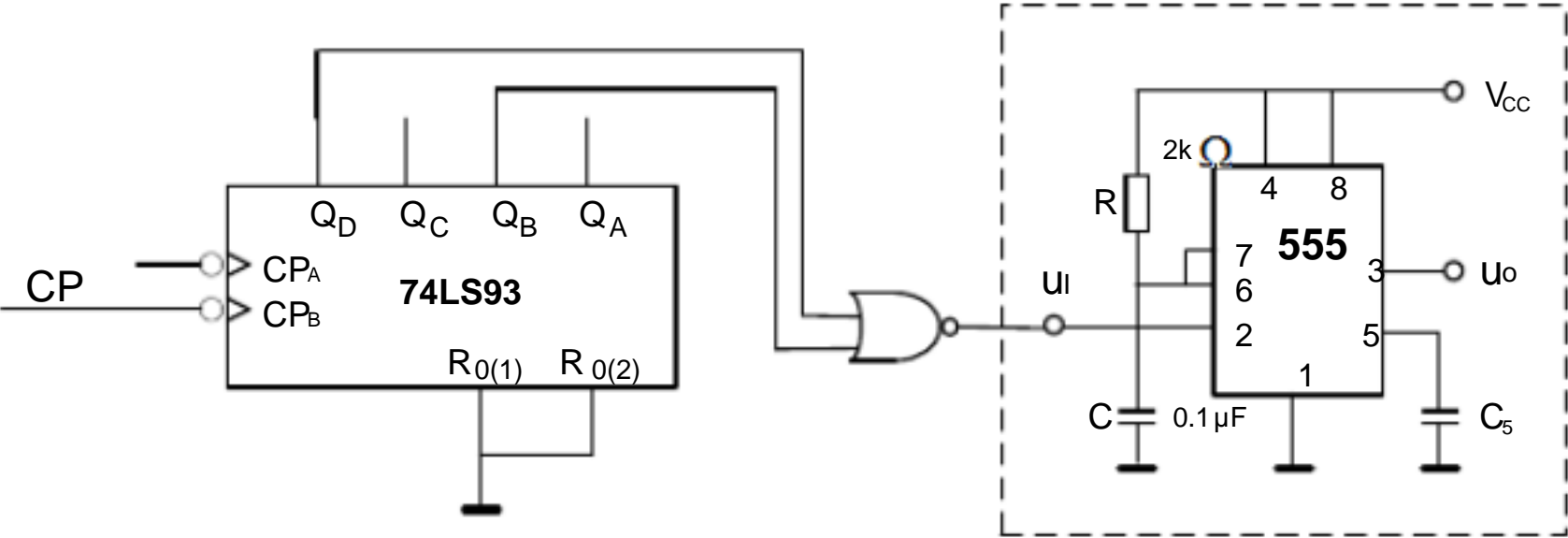


图 6(a)


 


图 6(b)

$tw=1.1RC=0.22ms$

 

- 七、（ 10 分）由触发器、 74LS138 及 DAC 芯片构成的电路如图 7 所示。
- （ 1 ）写出图 7(a)中各触发器的状态方程；
- （ 2 ）按  $Q_2Q_1Q_0$  的顺序画出完整的状态转换图，指出其计数进制和计数方向；
- （ 3 ）在图 7(b)中，已知当 DAC 的输入只有最低有效位为 1 时，输出模拟电压为 10mV，试画出计数器一个计数循环内 D/A 转换器的输出电压波形，必须标注电压值。

 


图 7(a)



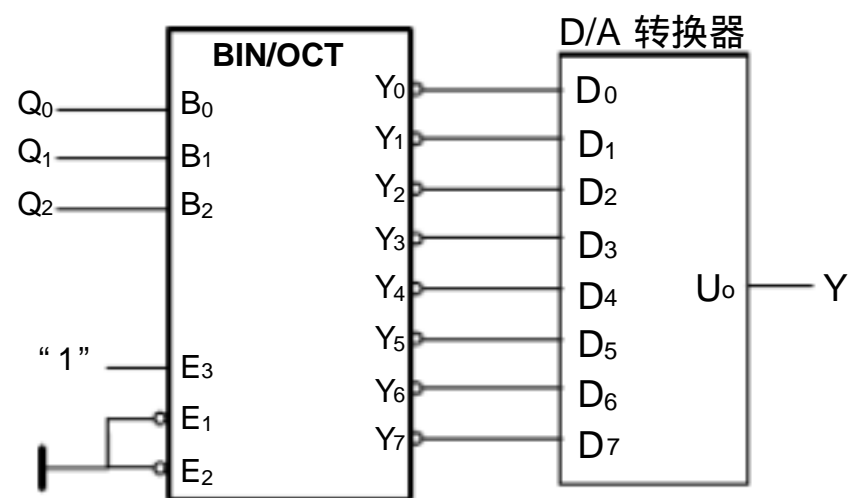


图 7(b)

 

 七、  $Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n}$   
 $Q_1^{n+1} = Q_0^n \cdot Q_1^n$   
 $Q_2^{n+1} = \overline{Q_0^n Q_1^n} \cdot \overline{Q_2^n} + Q_1^n Q_2^n = \overline{Q_0^n} \cdot \overline{Q_2^n} + Q_1^n \cdot Q_2^n$



四进制减计数。


DAC 输出最大值为  $255 \times 10\text{mV} = 2.55\text{V}$

$Q=0$  时， $u_o = 2.55 - 0.01 = 2.54\text{V}$

$Q=7$  时， $u_o = 2.55 - 1.28 = 1.27\text{V}$

$Q=6$  时， $u_o = 2.55 - 0.64 = 1.91\text{V}$

 $Q=5$  时， $u_o = 2.55 - 0.32 = 2.23\text{V}$



八、（8分）某移位寄存器型计数器如图 8(a)所示。已知该计数器的计数循环中并不包含所有的 8 个输出状态，如果上电后计数器的初始状态位于计数循环之外，该计数器能够实现自启动。该计数器在某 3 次不同的上电启动过程（用 A、B、C 标记）的初始阶段，恰好观测到  $Q_2$  输出如下序列：

- A) 000111001110011100111001110011 .....
- B) 01001110011100111001110011100111001 .....
- C) 10111001110011100111001110011100111 .....

- （1）请指出该计数器的进制数是多少；
- （2）在表 A、B、C 中将上述三次上电启动过程最初 10 个周期的计数器状态转换表补充完整；
- （3）画出计数器输出  $Q_2Q_1Q_0$  的完整状态转换图；
- （4）在图 8(b)所示的电路的基础上，用必要的逻辑门实现图 8(a)中的反馈逻辑电路，使计数器实现上述功能。（注意不能改变其移位寄存器型计数器的属性，即不能改动图 8(b)中的已有连接）

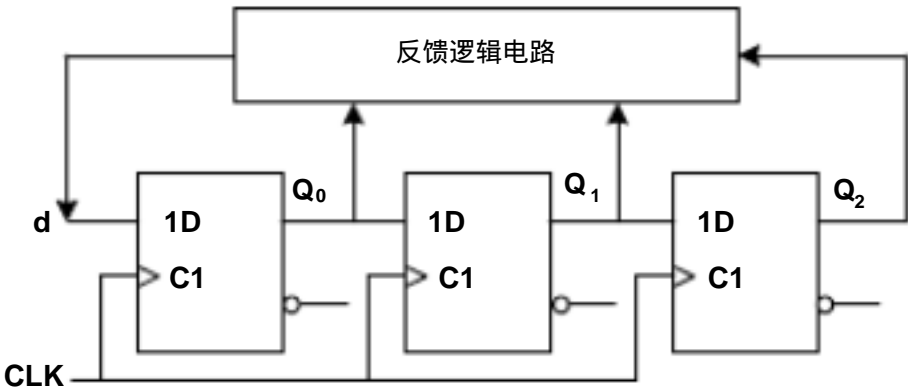


图 8(a)

表 A 过程 A 状态转换表			
态序	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>
0			0
1			0
2			0
3			1
4			1
5			1
6			0
7			0
8			1
9			1

表 B 过程 B 状态转换表			
态序	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>
0			0
1			1
2			0
3			0
4			1
5			1
6			1
7			0
8			0
9			1

表 C 过程 C 状态转换表			
态序	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>
0			1
1			0
2			1
3			1
4			1
5			0
6			0
7			1
8			1
9			1

 


图 8(b)

八、

表 A 过程 A 状态转换表			
态序	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>
0	0	0	0
1	1	0	0
2	1	1	0
3	1	1	1
4	0	1	1
5	0	0	1
6	1	0	0
7	1	1	0
8	1	1	1
9	0	1	1

表 B 过程 B 状态转换表			
态序	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>
0	0	1	0
1	0	0	1
2	1	0	0
3	1	1	0
4	1	1	1
5	0	1	1
6	0	0	1
7	1	0	0
8	1	1	0
9	1	1	1

表 C 过程 C 状态转换表			
态序	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>
0	1	0	1
1	1	1	0
2	1	1	1
3	0	1	1
4	0	0	1
5	1	0	0
6	1	1	0
7	1	1	1
8	0	1	1
9	0	0	1

Q <sub>0</sub> \Q <sub>1</sub> Q <sub>2</sub>	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	1	1	0	1

$$d=Q_0\overline{Q_2}+\overline{Q_1}$$